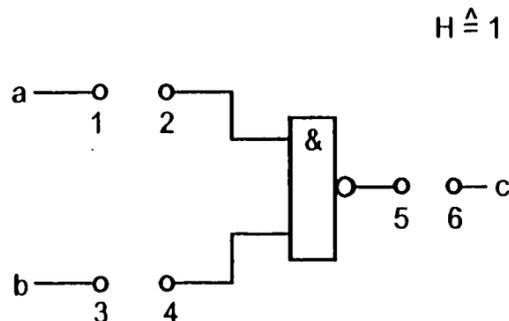


### 0558

Die Schaltung ist durch Einfügen von Verbindungen bzw. NICHT-Gliedern so zu vervollständigen, daß sich die Funktion eines ODER-Glieds ergibt. Welche Zeile der Tabelle enthält die richtigen Ergänzungen zwischen den Punkten 1-2, 3-4 und 5-6?




	1-2	3-4	5-6
①	N	N	N
②	V	N	V
③	N	N	V
④	V	V	N
⑤	N	V	N

N ≙ NICHT-Glied  
V ≙ Verbindung



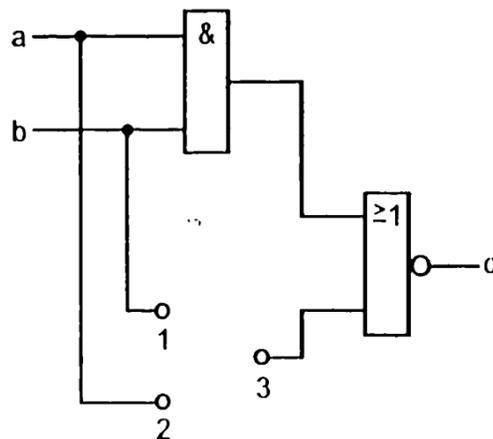
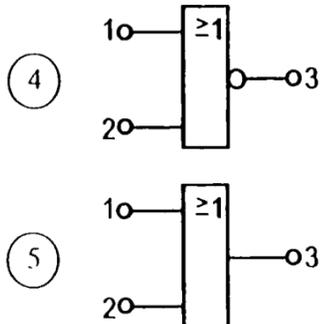
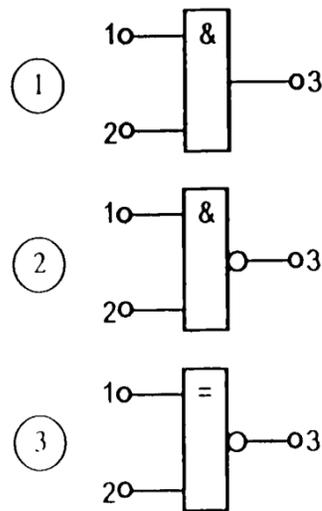
### 0559

Die Schaltung ist so zu vervollständigen, daß sich die Funktion eines Exklusiv-ODER-Glieds ergibt. Welche Ergänzung ist zwischen 1 bis 3 einzufügen?


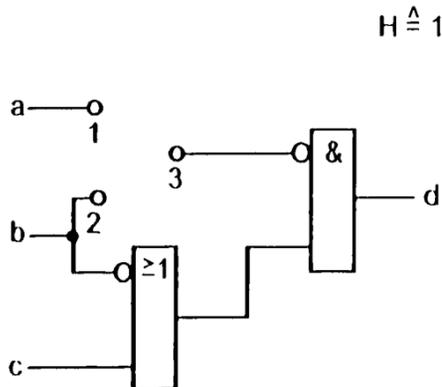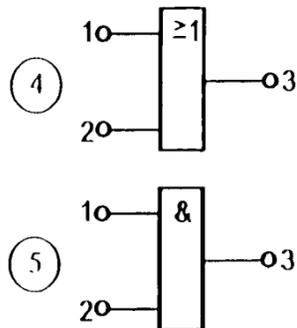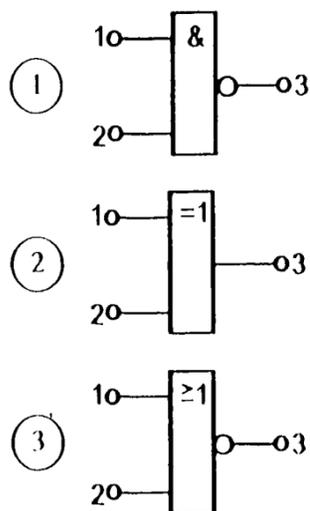
### 0560

Die Schaltung soll die Bedingungen der Wahrheitstabelle erfüllen. Welche Ergänzung ist zwischen 1 bis 3 einzufügen?



a	b	c	d
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0